
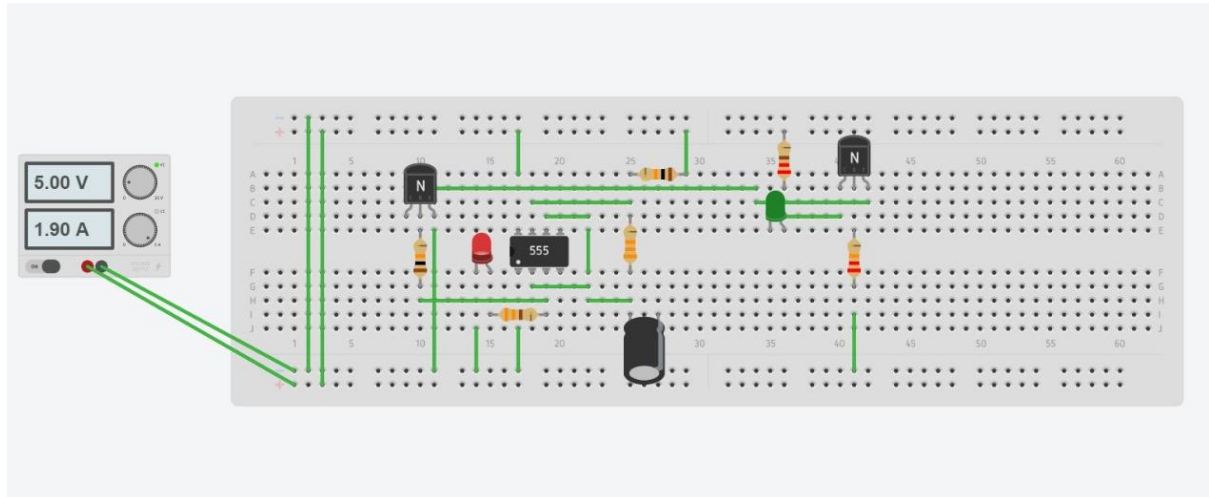


Tema IRPSE laborator 4

Caz 1

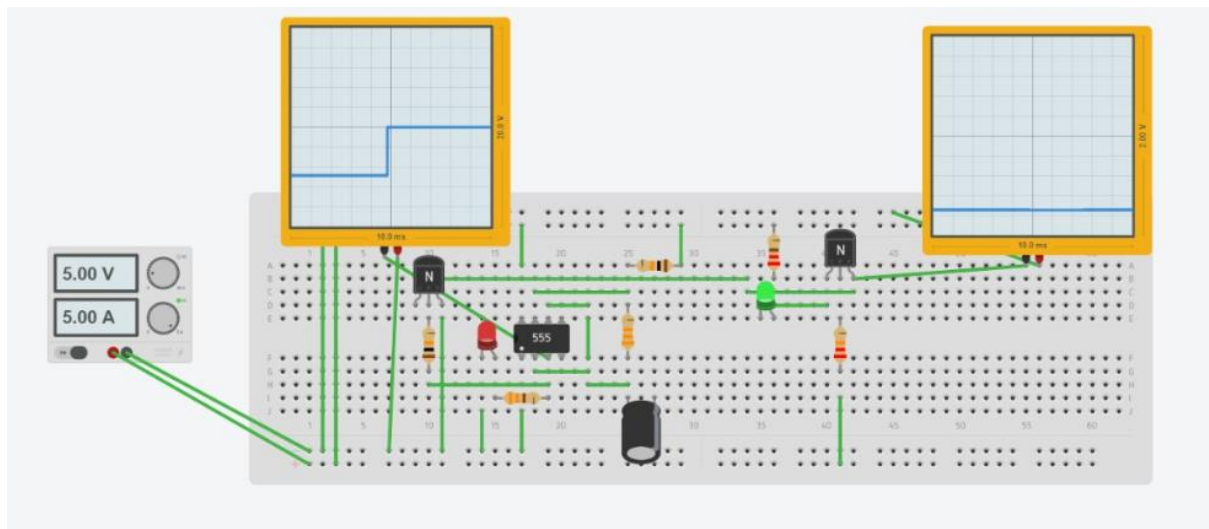

Caz 2



Caz 3

Am modificat capacitatea condensatorului la  $10\mu\text{F}$  si se observa ca daca scadem valoarea sa, creste frecventa, iar in practica becurile se inchid si se deschid mai repede.

